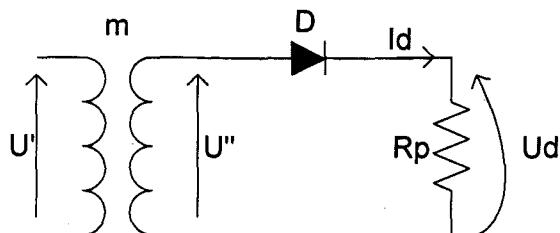


ZADACI I PITANJA ZA VEŽBANJE - ISPRAVLJAJCI
*** REŠENJA ***


1.

Na slici je prikazan polatalasni ispravljač, ako je napon napajanja primara: $u'(wt) = U_m \sin(\omega t)$ gde je $U_m = 220\sqrt{2}V$, $\omega = 2\pi f$, $f = 50Hz$, pri čemu je prenosni odnos transformatora $m = 10$ i otpor potrošača $R_p = 100\Omega$, odrediti:

- talasni oblik napona i struje na potrošaču
- srednju vrednost napona i struje potrošača, snagu potrošača,
- ako se otpor potrošača smanji za 40% izračunati za koliko će se promeniti snaga na potrošaču $\Delta P_d = ?$,
- ako je nominalna struja korištene diode 1A odrediti da li će u slučaju zadatka pod c) ona moći da izdrži povećanje opterećenja potrošača.



REŠENJE:

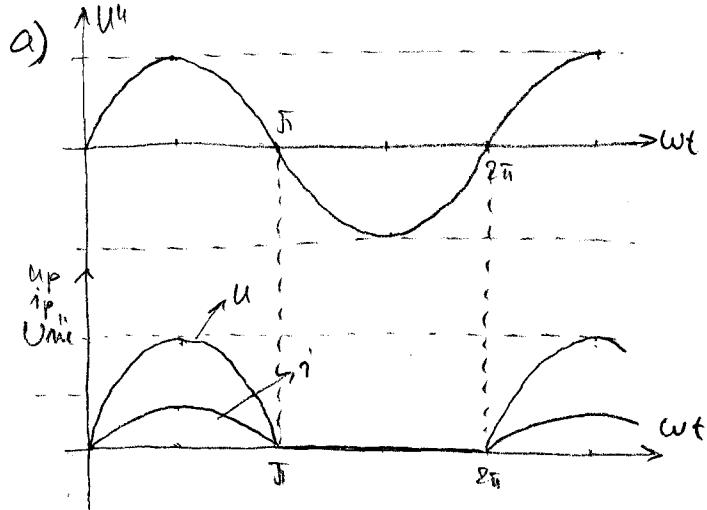

b) $U'(wt) = U_m \sin \omega t$; $U_m = 220\sqrt{2}$

$$m = \frac{U'}{U''} = 10 \Rightarrow U'' = \frac{U'}{10} = \frac{220}{10}$$

$$U'' = 22V \Rightarrow U_{ef}'' = 22V$$

$$U_d = 0,45 \cdot U_{ef}'' = 0,45 \cdot 22$$

$$U_d = 9,9V$$

$$I_d = \frac{U_d}{R_p} = \frac{9,9}{100} = 0,099A$$

$$I_d = 99mA$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = 9,9 \cdot 99 \cdot 10^{-3} = 0,9801W \Rightarrow P_d = 980,1mW$$

c) $R_{p1} = (1 - 0,4) R_p = 0,6 R_p = 0,6 \cdot 100 = 60\Omega$ ili može na drugi

NACIN: $R_{p100\%} = 100\Omega$; $R_{p40\%} = 0,4 \cdot R_p = 0,4 \cdot 100 = 40\Omega$

$$R_{p1} = R_{p100\%} - R_{p40\%} = 100 - 40 = 60\Omega$$

SREDNJA VREDNOST NAPONA NA POTROŠAČU SENIJE PROMENILA, A LI SREDNJA VREDNOST STRUJE JESTE:

$$U_d = 0,45 U_{et} = 9,9 \text{ V} ; I_{d1} = \frac{U_d}{R_{p1}} = \frac{9,9}{60} = 0,165 \text{ A}$$

$$P_{d1} = U_d \cdot I_{d1} = 9,9 \cdot 0,165 = 1,6335 \text{ W}$$

PRENTA TONE PROMENA SNAGE NA POTROŠAČU JE:

$$\Delta P_d = P_{d1} - P_d = 1,6335 - 0,9801 = 0,6534 \text{ W} \rightarrow \text{SNAGA}$$

SE POVEĆALA ZA 635,4 mW

d) $I_{nD} = 1 \text{ A}$ - NOMINALNA STRUJA DIODE

SMANJENJEM OTPORA POTROŠAČA POVEĆALA SE STRUJA I


ONA IZNOSI $I_{d1} = 0,165 \text{ A}$; KAKO JE $I_{d1} < I_{nD}$

POVEĆANJE STRUJE (SNAGE) POTROŠAČA NEĆE DIODU
STRUJNO PREOPTERETITI.

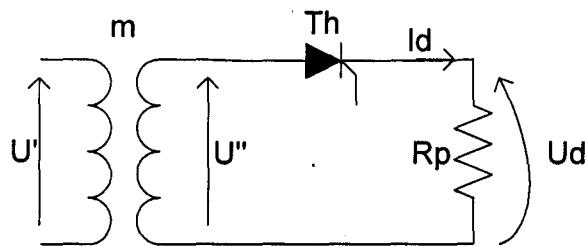
2.

Na slici je prikazan polutalasni ispravljač, ako je napon napajanja primara: $u'(wt) = U_m \sin(\omega t)$ gde je $U_m = 220\sqrt{2}V$, $\omega = 2\pi f$, $f = 50Hz$, pri čemu je prenosni odnos transformatora $m = 10$ i otpor potrošača $R_p = 50\Omega$, odrediti:

- talasni oblik napona i struje na potrošaču, $\text{ako je } \alpha_T = \frac{\pi}{3}$
- srednju vrednost napona i struje potrošača, snagu potrošača,
- ako se otpor potrošača smanji za 50% izračunati za koliko će se promeniti snaga na potrošaču $\Delta P_d = ?$,
- ako je nominalna struja korišćenog tiristora 1A odrediti da li će u slučaju zadatka pod c) tiristor izdržati povećanje opterećenja potrošača.



REŠENJE:

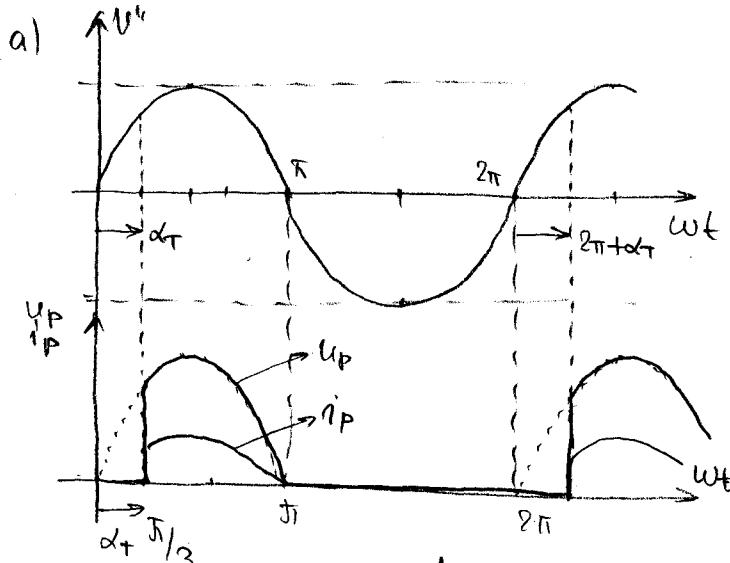

$$U_d = \frac{-U_{m''}(-1 - \frac{1}{2})}{2\pi} = \frac{\frac{3}{2}U_{m''}}{2\pi} = \frac{3U_{m''}}{4\pi}; U_{m''} = U_{ef}\sqrt{2} \Rightarrow$$

$$U_{m''} = 22\sqrt{2} \Rightarrow U_d = \frac{3 \cdot 22\sqrt{2}}{4\pi} = 7,41V; I_d = \frac{U_d}{R_p} = \frac{7,41}{50}$$

$$I_d = 0,1482A = 148,2mA; P_d = U_d \cdot I_d = 7,41 \cdot 0,1482 = 1,098W$$

$$b) U'(wt) = U_m \sin \omega t; U_m = 220\sqrt{2}V$$

$$M = \frac{U'}{U''} = 10 \Rightarrow U'' = \frac{U'}{M} = \frac{220}{10}$$

$$U'' = 22V$$

$$U_d = \frac{-U_{m''}(\cos \beta - \cos \alpha)}{\pi} = \left| \begin{array}{l} \alpha = \frac{\pi}{3} \\ \beta = \pi \\ \pi = 2\pi \end{array} \right| =$$

$$U_d = \frac{-U_{m''}(\cos \pi - \cos \frac{\pi}{3})}{2\pi} =$$

c) AKO SE OTPOR POTROŠAČA SMANJI ZA 50% TADA JE NOVA VREDNOST OTPORA POTROŠAČA

$$R_{p1} = (1 - 0,5) \cdot R_p = 0,5 R_p = 0,5 \cdot 50 = 25 \Omega$$

NAPON JE OSTAO NEPRIMENJEN JER SE UGAO PRIMENJA TIRISTORA NIJE MENJAO, PREMA TOME:

$$I_{d1} = \frac{U_d}{R_{p1}} = \frac{7,41}{25} = 0,296 \text{ A}, \text{ PREMA TOME NOVA SNAGA NA POTROŠAČU JE:}$$

$$P_{d1} = U_d \cdot I_{d1} = 7,41 \cdot 0,296 = 2,19 \text{ W}$$

$$\text{PRIMENA SNAGE JE: } \Delta P_d = P_{d1} - P_d \Rightarrow$$


$$\Delta P_d = 2,19 \text{ W} - 1,098 \text{ W} = 1,092 \text{ W} \rightarrow \text{SNAGA SE POVEĆALA}$$

d) $I_{thh} = 1 \text{ A}$; POVEĆANA VREDNOST STROJE IZNOSI $I_{d1} = 0,296 \text{ A}$
POŠTO VAŽI DA JE $I_{d1} < I_{thh}$ TIRISTOR NEĆE BITI
STROJNO PREOPREMILO.

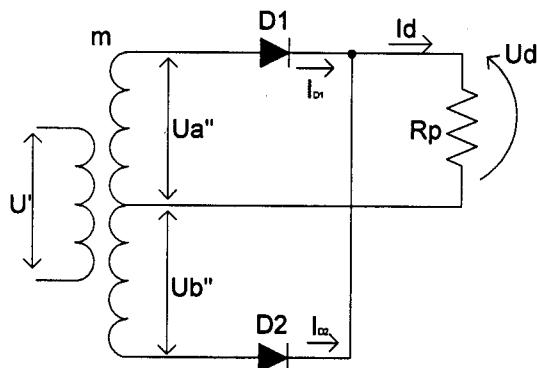
3.

Monofazni ispravljač sa srednjom tačkom napaja termogeni potrošač, ako je prenosni odnos transformatora $m=220/2 \times 12$ V/V i $R_p=100\Omega$, odrediti:

- talasni oblik napona i struje na potrošaču $U_d=f(\omega t)$, $I_d=f(\omega t)$,
- talasni oblik struje kroz diodu D1 i diodu D2,
- srednju vrednost napona na potrošaču $U_d=?$,
- srednju vrednost struje potrošača $I_d=?$ i srednju snagu $P_d=?$,
- srednju vrednost struje kroz diodu D1, $I_{D1}=?$, D2, $I_{D2}=?$,
- za koliko će se promeniti snaga na potrošaču ako u jednom trenutku pregori dioda D2?



REŠENJE:

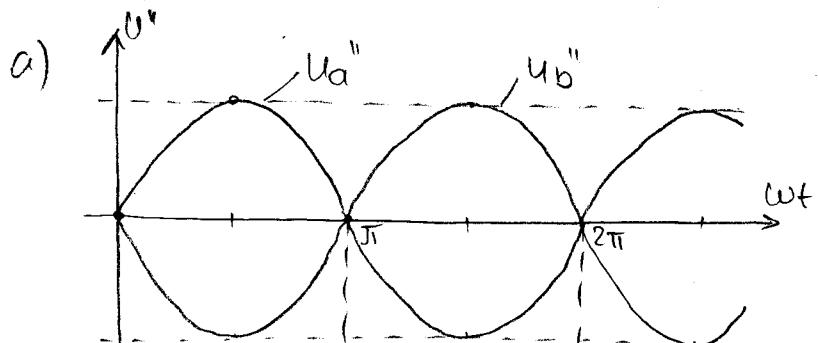

$$c) m = 220 / 2 \times 12 \text{ V/V}$$

$$U_a'' = 12 \text{ V}; U_b'' = 12 \text{ V}$$

$$R_p = 100 \Omega$$


$$U_d = 0,9 U_{\text{eff}} = 0,9 \cdot 12$$

$$U_d = 10,8 \text{ V}$$

$$d) I_d = \frac{U_d}{R_p} = \frac{10,8}{100} = 0,108 \text{ A}$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = 10,8 \cdot 0,108$$

$$P_d = 1,17 \text{ W}$$

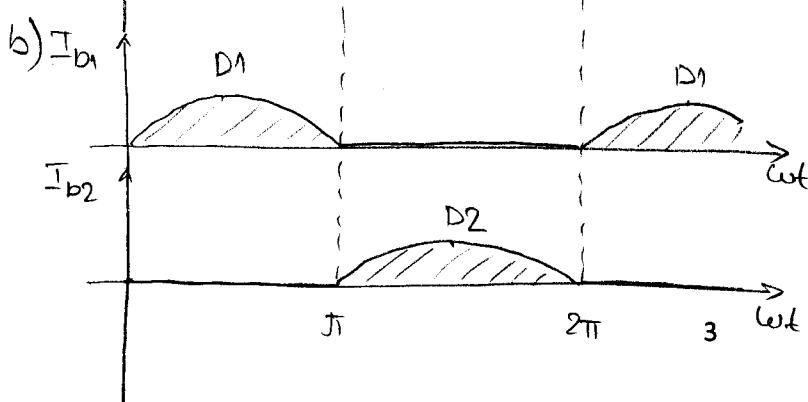


e) SREDNJA VREDNOST STRUJE IZRODJE JEDNU PLODU JEDNAKA JE POLOVINI UKUPNE STRUJE POTROŠAČA:

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_d}{2} = \frac{0,108}{2} = 0,054 \text{ A} \Rightarrow$$

$$I_{b1} = 0,054 \text{ A} ; I_{b2} = 0,054 \text{ A}$$

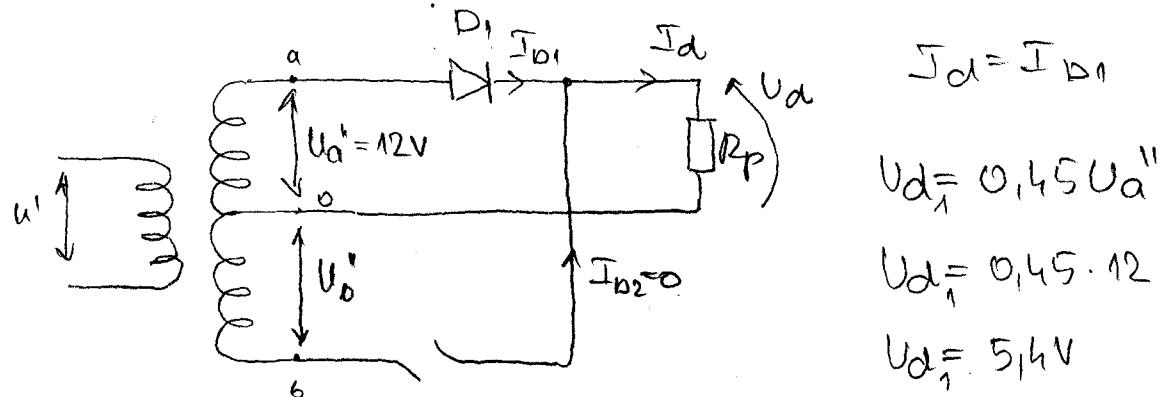f) AKO U JEDНОM TRENUТKU PREGOZI PЛОДA D₂ ISПРАVЉАЧ NASTAVљA DALJE DA RADI ALI SE PONAŠA KAO ПОЛУТАЛАСНИ PЛОДNI ISПРАVЉАЧ JER DELУJE SAMO U_a" i D₁



$$I_{D1} = \frac{U_{D1}}{R_p} = \frac{5,4 \text{ V}}{100 \Omega} = 0,054 \text{ A} \Rightarrow P_{D1} = U_{D1} \cdot I_{D1} \Rightarrow$$


$$P_{D1} = 5,4 \cdot 0,054 = 0,2916 \text{ W}$$

$$\Delta P_D = P_D - P_{D1} = 1,17 - 0,2916 = 0,878 \text{ W}$$

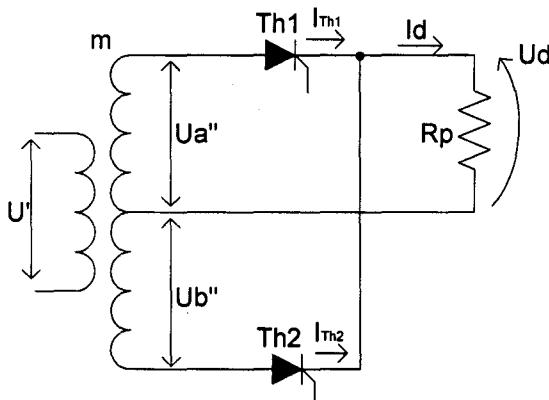
4.

Monofazni ispravljač sa srednjom tačkom napaja termogeni potrošač, ako je prenosni odnos transformatora $m=220/2 \times 12$ V/V i $R_p=100\Omega$, ugao paljenja tiristora iznosi $\alpha_T=\pi/2$ odrediti:

- talasni oblik napona i struje na potrošaču $U_d=f(\omega t)$, $I_d=f(\omega t)$,
- talasni oblik struje kroz tiristor Th_1 i tiristor Th_2 ,
- srednju vrednost napona na potrošaču $U_d=?$
- srednju vrednost struje potrošača $I_d=?$ i srednju snagu $P_d=?$
- srednju vrednost struje kroz tiristor Th_1 , $I_{Th1}=?$, Th_2 , $I_{Th2}=?$
- za koliko će se promeniti snaga na potrošaču ako u jednom trenutku pregori tiristor Th_2 , ugao paljenja tiristora Th_1 smanjimo za 50%?



РЕЦЕЊЕ:

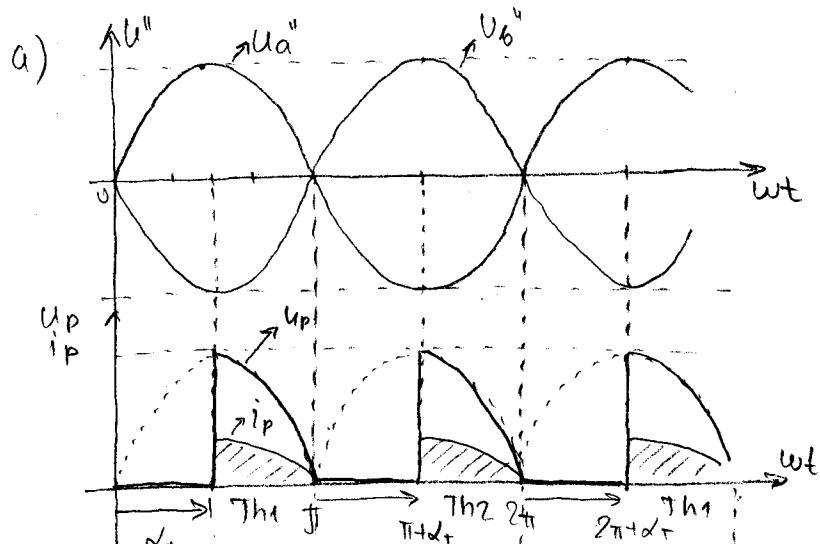

$$c) m = 220/2 \times 12 \text{ V/V}$$

$$U_a'' = 12 \text{ V}; U_b'' = 12 \text{ V}$$

$$U_d = \frac{-U_m'' (\cos \beta - \cos \alpha)}{\pi p}$$


$$\alpha = \alpha_T = \pi/2; \beta = \pi; \pi p = \pi$$

$$U_d = \frac{-U_m'' (\cos \pi - \cos \pi/2)}{\pi} =$$

$$U_d = \frac{-U_m'' (-1 - 0)}{\pi} = \frac{U_m''}{\pi}$$

$$U_m'' = U_a'' \sqrt{2} = U_b'' \sqrt{2} = 12\sqrt{2} \text{ V}$$
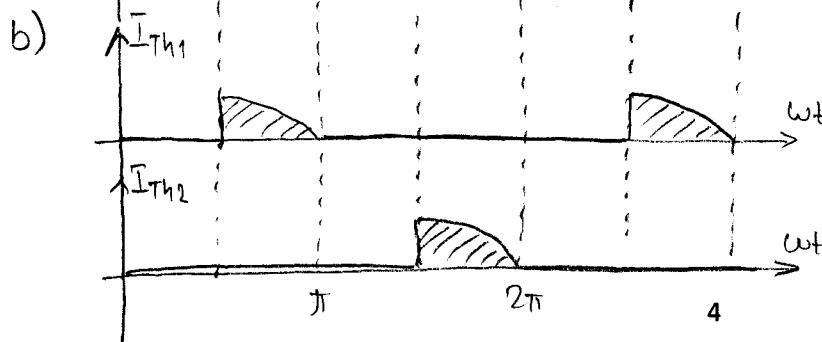
$$U_d = \frac{12\sqrt{2}}{\pi} = 5,39 \text{ V}$$



$$d) I_d = \frac{U_d}{R_p} = \frac{5,39}{100} = 0,0539 A = 53,9 \mu A$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = 5,39 \cdot 0,0539 = 0,29 W = 290 \mu W$$

e) SREDNJA VREDNOST STROJE KROZ JEĐAN TIRISTOR JEDNAKA JE POLOVINI UKUPNE SREDNJE STROJE POTROŠAČA

$$I_{Th1} = I_{Th2} = \frac{I_d}{2} = \frac{0,0539}{2} = 0,0269 A$$


$$I_{Th1} = 0,0269 A \quad ; \quad I_{Th2} = 0,0269 A$$

f) AKO PREGOBI TIRISTOR Th_2 ISPRAVLJAJI NASTAVLJA DA RADI KAO POLUTALASNI

$$U_d'' = 12 V; \alpha_{T1} = (1 - 0,5) \alpha_T = 0,5 \alpha_T = 0,5 \cdot 90^\circ = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

$$R_p = 100 \Omega$$
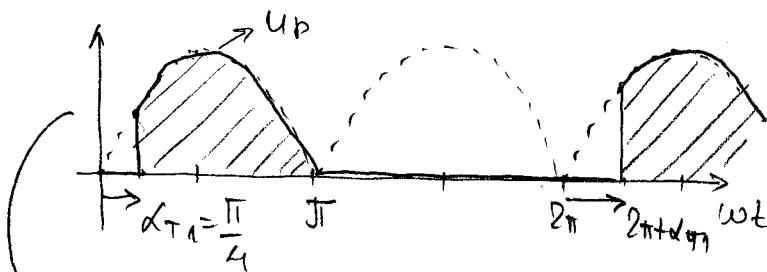
$$U_{d1} = -\frac{U_m (\cos \beta - \cos \alpha_{T1})}{T_p}; \alpha_{T1} = \frac{\pi}{4}; \beta = \pi; T_p = 2\pi,$$



$$U_{d1} = -\frac{U_m (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{4})}{2\pi} =$$

$$U_{d1} = -\frac{U_m (-1 - \frac{\sqrt{2}}{2})}{2\pi} =$$

NAPON NA POTROŠAČU NAKON PRONENE!

$$U_{d1} = \frac{1,705 \cdot U_m}{2\pi} = \frac{1,705 \cdot 12\sqrt{2}}{2\pi}$$

$$U_{d1} = 4,59 V; I_{d1} = \frac{U_{d1}}{R_p} = \frac{4,59}{100} = 0,0459 A$$


$$P_{d1} = U_{d1} \cdot I_{d1} = 4,59 \cdot 0,0459 = 0,21 W$$

$$\Delta P_d = P_d - P_{d1} = 0,29 W - 0,21 W = 0,08 W \Rightarrow \underline{\Delta P_d = 80 \mu W}$$

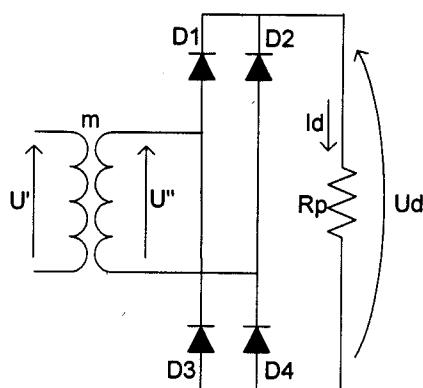
5.

Monofazni diodni ispravljač u Grecovom spoju napaja termogeni potrošač, ako je prenosni odnos transformatora $m=220/48$ V/V i $R_p=100\Omega$, odrediti:

- talasni oblik napona i struje na potrošaču $U_d=f(\omega t)$, $I_d=f(\omega t)$
- talasni oblik struje kroz diode koje istovremeno provode i naznačiti koje diode istovremeno provode,
- srednju vrednost napona na potrošaču $U_d=?$
- srednju vrednost struje potrošača $I_d=?$ i srednju snagu na potrošaču $P_d=?$,
- srednju vrednost struje kroz diodu D1, $I_{D1}=?$, D2, $I_{D2}=?$
- za koliko će se promeniti snaga na potrošaču ako u jednom trenutku pregori dioda D3?



REŠENJE:

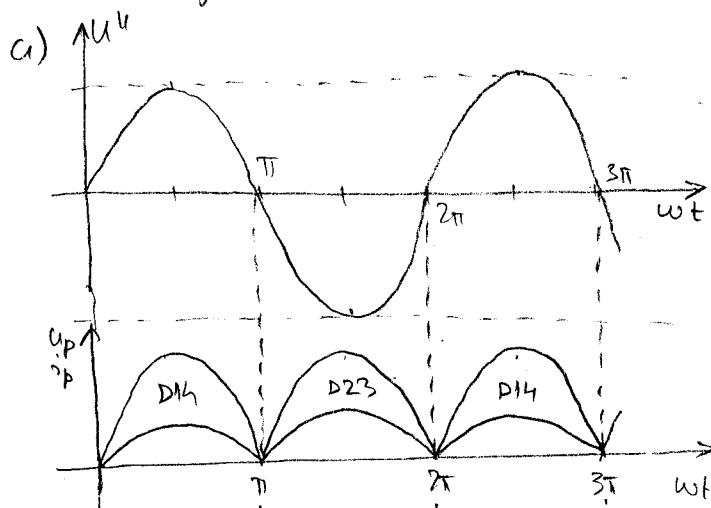


$$c) U_d = 0,9 U_{eff}'' ; U_{eff}'' = 48 \text{ V}$$

$$U_d = 0,9 \cdot 48 = 43,2 \text{ V}$$

$$d) I_d = \frac{U_d}{R_p} = \frac{43,2}{100} = 0,432 \text{ A}$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = 43,2 \cdot 0,432$$


$$P_d = 18,66 \text{ W}$$

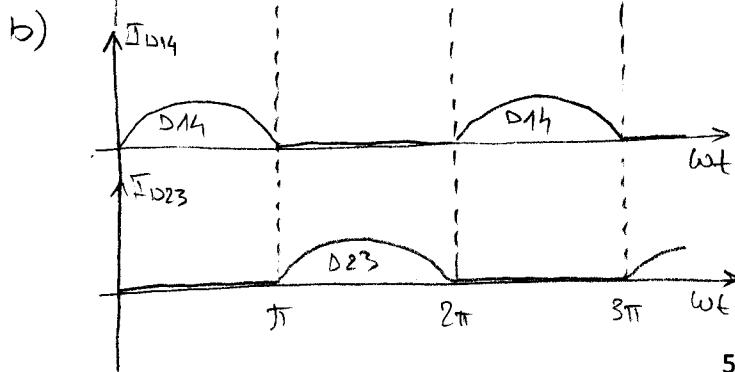

e) UVEK PROVODE PO DVE
DIODE PA JE SREDNJA
VREDNOST STRUJE DIODNOG
PARA JEDNAKA POLOVINI
SREDNJE STRUJE POTROŠAČA

$$I_{D14} = I_{D23} = \frac{I_d}{2} = 0,216 \text{ A}$$

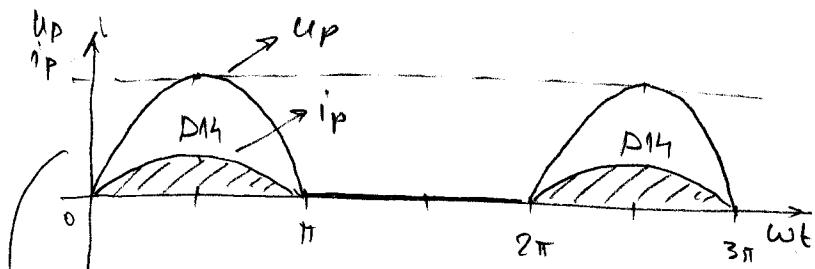f) Ako pregori dioda D₃, to znači da diodni par D₂D₃ neće više provoditi u negativnoj poloperiodi, ispravljajući nastavlja da radi kao polutalasni.



→ NAPON I STRUJA POTROŠAČA NAKON PREGOREVANJA D₃

$$U_{d1} = 0,45 U_{ef} = 0,45 \cdot 48 = 21,6 \text{ V} ; I_{d1} = \frac{U_{d1}}{R_p} = \frac{21,6}{100} = 0,216 \text{ W}$$


$$P_{d1} = U_{d1} \cdot I_{d1} = 21,6 \cdot 0,216 = 4,66 \text{ W}$$

$$\Delta P_d = P_d - P_{d1} = 18,66 - 4,66 = 14 \text{ W}, \text{ SNAGA SE SMANJILA ZA } 14 \text{ W}$$

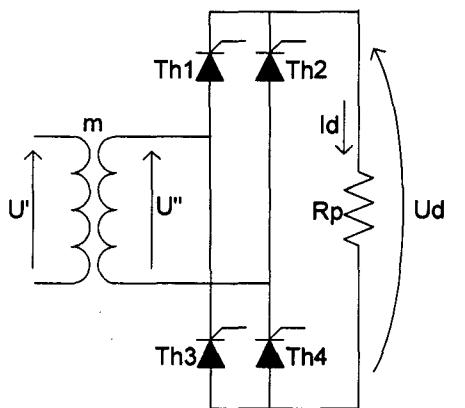
6.

Monofazni tiristorski ispravljač u Grecovom spoju napaja termogeni potrošač, ako je prenosni odnos transformatora $m=220/110 \text{ V/V}$ i $R_p=100\Omega$, i ugao paljenja tiristora $\alpha_T=\pi/3$ odrediti:

- talasni oblik napona i struje na potrošaču $U_d=f(\omega t)$, $I_d=f(\omega t)$
- talasni oblik struje kroz tiristore koji istovremeno provode i naznačiti koji tiristori istovremeno provode,
- srednju vrednost napona na potrošaču $U_d=?$
- srednju vrednost struje potrošača $I_d=?$ i srednju snagu na potrošaču $P_d=?$,
- srednju vrednost struje kroz jedan tiristor Th_1 , $I_{Th_1}=?$,
- za koliko će se promeniti snaga na potrošaču ako u jednom trenutku ugao paljenja tiristora poveća za $\pi/6$?



REŠENJE:

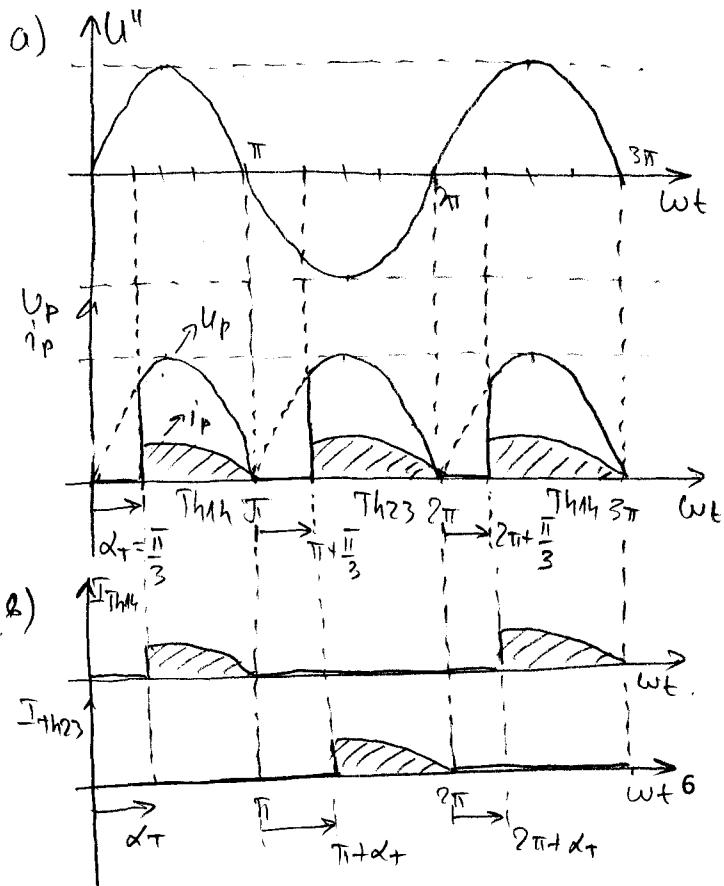

$$c) U_d = \frac{-U_m'' (\cos \beta - \cos \alpha)}{\pi P}$$

$$\alpha = \alpha_T = \frac{\pi}{3} ; \beta = \pi ; \pi P = \pi$$

$$U_d = \frac{-U_m'' (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{3})}{\pi} \Rightarrow$$

$$U_d = \frac{-U_m'' (-1 - \frac{1}{2})}{\pi} = \frac{\frac{3}{2} U_m''}{\pi} = \frac{3 U_m''}{2\pi}$$

$$U_m'' = U_{ef} \sqrt{2} = 110\sqrt{2} \text{ V}$$

$$U_d = \frac{3 \cdot 110\sqrt{2}}{2\pi} = 74,1 \text{ V}$$


$$d) I_d = \frac{U_d}{R_p} = \frac{74,1}{100} = 0,74 \text{ A}$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = 54,83 \text{ W}$$

e) ISTOVREMENO PROVODE DIJAGONALNI TRIISTORI T_{h1} I T_{h4} ,
 ODNOŠNO T_{h2} I T_{h3} ; SREDNJA VREDNOST STRUJE
 KROZ JEDAN TRIISTOR JEDNAKA JE POLOVINI UKUPNE
 SREDNJE STRUJE PONOSAČA

$$I_{Th1} = I_{Th4} = I_{Th23} = \frac{I_d}{2} = \frac{0,74}{2} = 0,374 \text{ A}$$

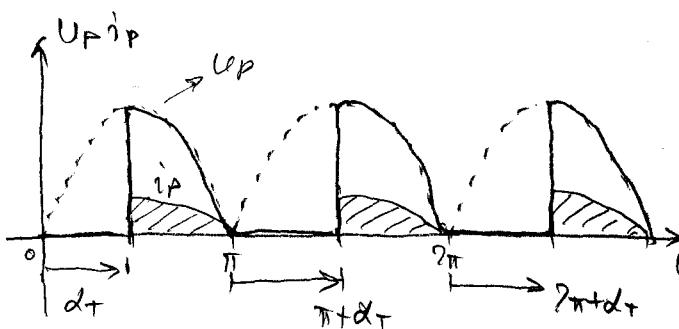f) $\Delta P_d = ?$ AKO JE $\alpha_{T1} = \alpha_T + \frac{\pi}{6} \Rightarrow \alpha_{T1} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$



$$U_{d1} = -\frac{U_m'' (\cos \beta - \cos \alpha_{T1})}{T_p}$$

$$\alpha_{T1} = \frac{\pi}{2}; \beta = \pi; T_p = \pi$$

$$U_{d1} = -\frac{U_m'' (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{2})}{\pi} = -\frac{U_m'' (-1 - 0)}{\pi} = \frac{U_m''}{\pi}$$

$$U_m'' = U_e'' \sqrt{2} = 110 \sqrt{2} \Rightarrow U_{d1} = \frac{110 \sqrt{2}}{\pi} = 49,4 \text{ V}$$

$$I_{d1} = \frac{U_{d1}}{R_p} = \frac{49,4}{100} = 0,494 \text{ A}$$


$$P_{d1} = U_{d1} \cdot I_{d1} = 49,4 \cdot 0,494 = 24,4 \text{ W}$$

$$\Delta P_d = P_d - P_{d1} = 54,83 \text{ W} - 24,4 \text{ W} = 30,43 \text{ W} \rightarrow \text{SNAGA SE SMANJILA ZA } 30,43 \text{ W}$$

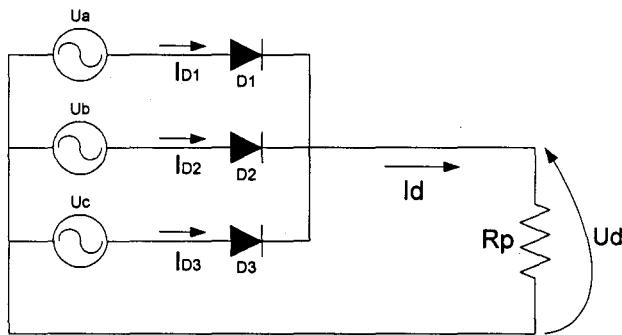
7.

Na slici je prikazana trofazna šema usmeravanja sa srednjom tačkom i diodama kao usmeraćim elementima, opterećenje je omsko $R_p=100\Omega$, a efektivne vrednosti faznog napona izvora: $U_a=U_b=U_c=230V$, $f=50Hz$, odrediti:

- nacrtaj talasni oblik napona i struje potrošača $U_d=f(\omega t)$, $I_d=f(\omega t)$
- izračunajte srednju vrednost napona, struje i snage potrošača $U_d=?$, $I_d=?$, $P_d=?$
- izračunaj srednju vrednost struje kroz diodu D_1
- ako se otpor potrošača smanji za 50% koliko iznosi srednja vrednost struje potrošača, za koliko se promenila snaga na potrošaču?
- Ako se u jednom trenutku desi kvar na diodi D_2 i ona pregori (nastupi prekid u drugoj fazi) za koliko će se promeni srednja vrednost napona i struje potrošača? → PITANJE 2A(5)



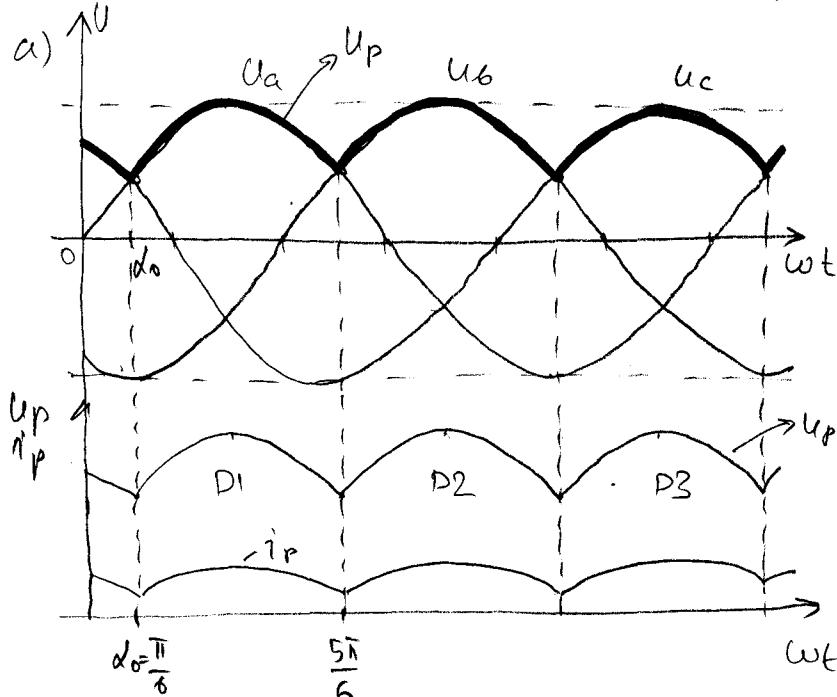REŠENJE: $U_a = U_b = U_c = 230 V$, $R_p = 100 \Omega$



$$b) U_d = 1,17 \cdot U_{eff}$$

$$U_{eff} = 230 V$$

$$U_d = 1,17 \cdot 230 = 269,1 V$$

$$I_d = \frac{U_d}{R_p} = \frac{269,1}{100} = 2,69 A$$

$$P_d = U_d \cdot I_d =$$

$$= 269,1 \cdot 2,69 = 723,8 W$$

$$\underline{P_d = 0,7238 kW}$$

c) SVAKA DIODA VEDI PO TREĆINU PERIODE PA JE
SREDNJA VREDNOST STRUJE JEDNE DIODE JEDNAKA TREĆINI
UKUPNE SREDNJE STRUJE POTROŠAČA

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} = \frac{I_d}{3} = \frac{2,69}{3} = 0,896 \text{ A}$$


d) $P_{p1} = (1 - 0,5) P_p = 0,5 P_p = 0,5 \cdot 100 = 50 \text{ W}$,
NAPON JE OSTAO ISTI $U_d = 269,1 \text{ V}$.

$$I_{d1} = \frac{U_d}{R_{p1}} = \frac{269,1}{50} = 5,38 \text{ A}$$

$$P_{d1} = U_d \cdot I_{d1} = 269,1 \cdot 5,38 = 1447,7 \text{ W}$$

$$\Delta P_d = P_{d1} - P_d = 1447,7 - 723,8 = 723,9 \text{ W} - \text{SNAGA SE POVEĆALA ZA } 723,9 \text{ W}$$

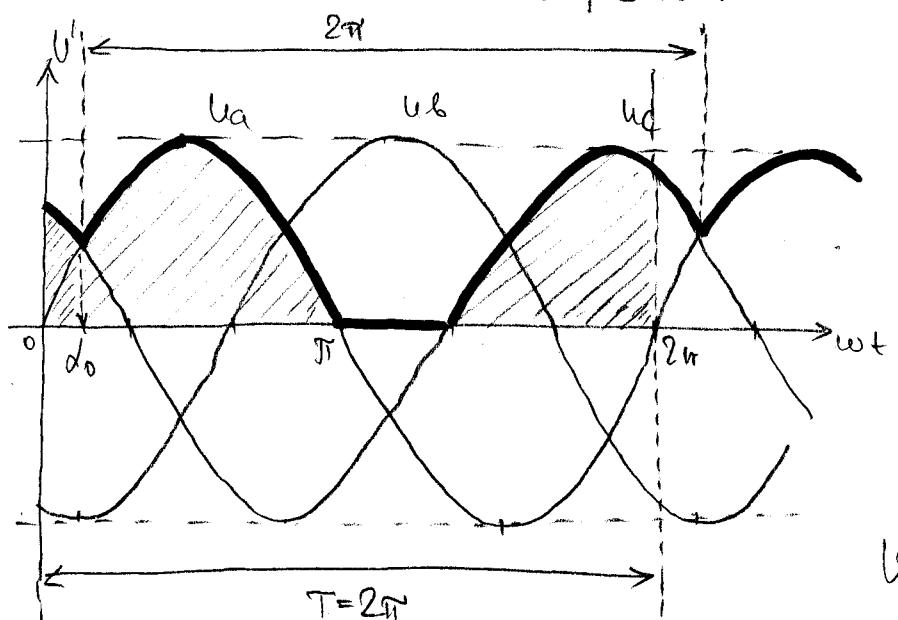e)* → PITANJE ZA 5
Ako pregaže dioda D2 talasni oblik napona na potrošaču je prikazan na sljedećoj slici.



OSIĆENI NAPON JE NAPON NA POTROŠAČU NAKON PREGAĆE VANJA DIODE D2. RAZMIŠLJITI KAKO OPREĐITI SREDNU VREDNOST NAPONA NA POTROŠAČU PRIMEROM KOSINUSNOG OBRAZCA

$$U_d = \frac{U_m (\cos \beta - \cos \alpha)}{\pi}$$


* PODSETITI SE HAVARIJSKIH STANJA TRIFAZNIH ISPRAVNIJAČA, PADENO NA VEŽBANA (VEŽBA BR. 10)

$$\text{РЕШЕЊЕ } U_{d1} = 192,72 \text{ V} ; I_{d1} = \frac{U_{d1}}{R_p} = 1,92 \text{ A}$$

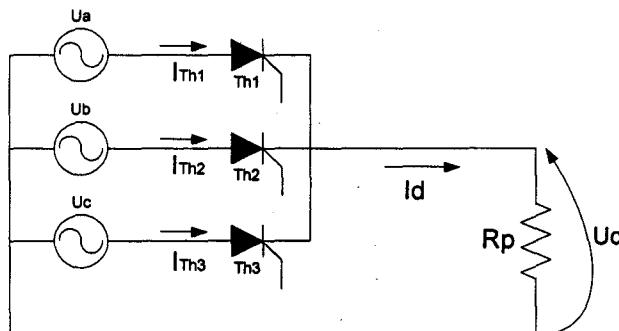
8.

Na slici je prikazana trofazna šema usmeravanja sa srednjom tačkom i tiristorima kao usmeraćim elementima, opterećenje je omsko $R_p=500\Omega$, a efektivne vrednosti faznog napona izvora: $U_a=U_b=U_c=230V$, $f=50Hz$, odrediti:

- nacrtaj talasni oblik napona i struje potrošača $U_d=f(\omega t)$, $I_d=f(\omega t)$ ako je ugao uključenja tiristora $\alpha_T=\pi/3$
- izračunajte srednju vrednost napona i struje potrošača $U_d=?$, $I_d=?$, za zadati ugao uključenja
- izračunaj srednju vrednost struje kroz tiristor Th_1 ?
- ako se otpor potrošača smanji za 150Ω koliko iznosi srednja vrednost struje potrošača, za koliko se promenila snaga na potrošaču?
- Ako se ugao uključenja smanji za 50% za koliko će se promeniti srednja vrednost napona na potrošaču?



REŠENJE:

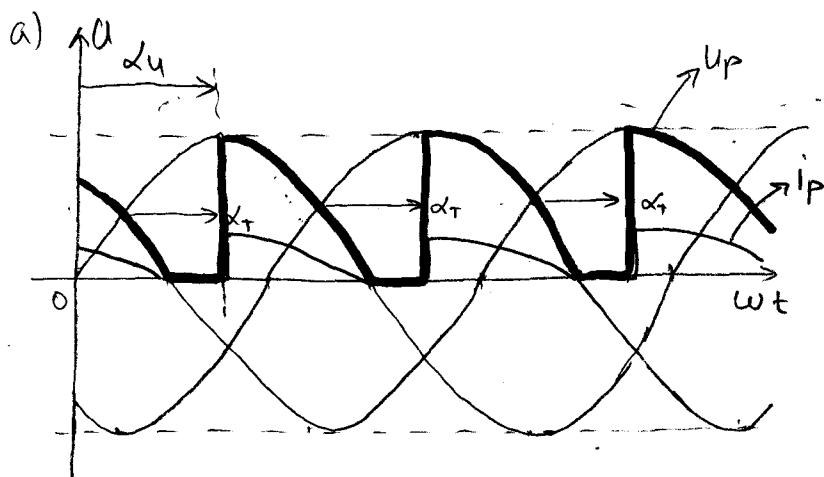

$$6) U_a = U_b = U_c = 230 V$$

$$R_p = 500 \Omega$$

$$U_d = \frac{-U_m (\cos \beta - \cos \alpha)}{T_p}$$

$$\alpha_U = \alpha_0 + \alpha_T = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$$

$$\beta = \pi \quad ; \quad T_p = 2\pi/3$$

$$U_d = \frac{-U_m (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{2})}{2\pi/3}$$

$$U_d = \frac{-U_m (-1 - 0)}{2\pi/3} = \frac{3U_m}{2\pi} = \frac{3 \cdot 230\sqrt{2}}{2\pi} = 154,92 V$$

$$I_d = \frac{U_d}{R_p} = \frac{154,92}{500} = 0,31 A$$

c)

$$I_{Th_1} = I_{Th_2} = I_{Th_3} = \frac{I_d}{3} = \frac{0,31}{3} = 0,103 \text{ A}$$

d) $R_{P_1} = R_p - 150 = 500 - 150 = 350 \Omega$

UGAO PAGENJA TRISTORA SE NIJE PROMENIO, NAPON OSTAJE ISTI:


$$U_d = 154,92 \text{ V} ; I_{d_1} = \frac{U_d}{R_{P_1}} = \frac{154,92}{350} = 0,44 \text{ A}$$

$$P_{d_1} = U_d \cdot I_{d_1} = 154,92 \cdot 0,44 = 68,16 \text{ W}$$

$$\Delta P_d = P_{d_1} - P_d ; P_d = U_d \cdot I_d = 48,02 \text{ W} \rightarrow \text{SNAGA PRIJE PROMENE}$$

$$\Delta P_d = 68,16 - 48,02 = 20,14 \text{ W}$$

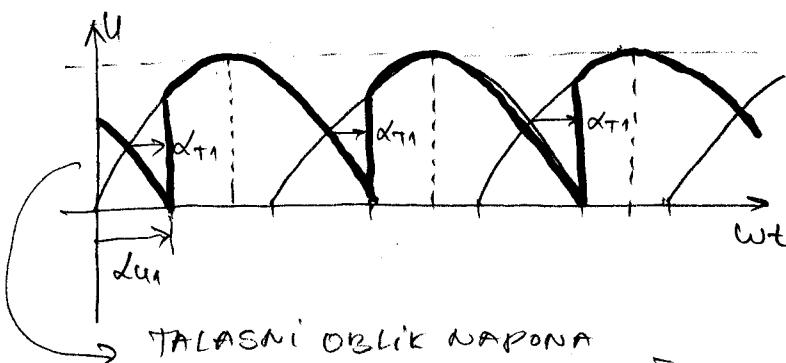e) $\alpha_{T_1} = (1 - 0,5) \alpha_T = \frac{\alpha_T}{2} = \frac{\pi}{6}$



$$U_{d_1} = \frac{U_m (\cos \beta - \cos \alpha_u)}{T_p}$$

$$\alpha_u = \alpha_0 + \alpha_{T_1} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$\beta = \pi ; T_p = \frac{2\pi}{3}$$

$$U_{d_1} = \frac{U_m (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{3})}{2\pi/3}$$

$$U_{d_1} = \frac{-U_m (-1 - \frac{1}{2})}{2\pi/3} = \frac{\frac{3}{2}U_m}{2\pi/3} = \frac{9U_m}{4\pi} = \frac{9 \cdot 230\sqrt{2}}{4\pi}$$


$$U_d = 232,4 \text{ V} ; \text{ PROMENA NAPONA } \Delta U_d = U_{d_1} - U_d$$

$$\Delta U_d = 232,4 - 154,92 = 77,48 \text{ V}$$

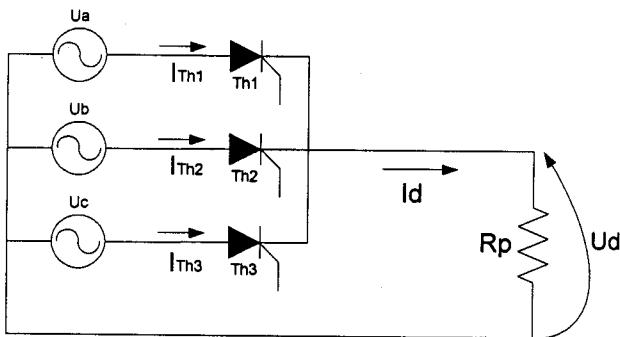
9.

Na slici je prikazana trofazna šema usmeravanja sa srednjom tačkom i tiristorima kao usmeraćim elementima, opterećenje je omsko $R_p=50\Omega$, a efektivne vrednosti faznog napona izvora: $U_a=U_b=U_c=230V$, $f=50Hz$, odrediti:

- nacrtaj talasni oblik napona i struje potrošača $U_d=f(\omega t)$, $I_d=f(\omega t)$ ako je ugao uključenja tiristora $\alpha_T=\pi/6$
- izračunajte srednju vrednost napona i struje potrošača $U_d=?$, $I_d=?$, za zadati ugao uključenja
- izračunaj srednju vrednost struje kroz tiristor Th_1 ?
- ako se otpor potrošača poveća za 20% koliko iznosi srednja vrednost struje potrošača, za koliko se promenila snaga na potrošaču?
- Koliko iznosi vrednost napona i struje na tiristoru Th_1 u trenutku prirodne komutacije?



РЕШЕЊЕ:

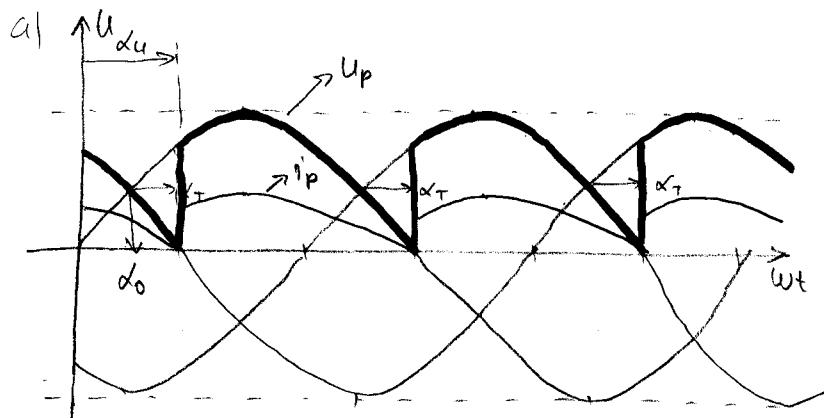

$$b) U_a = U_b = U_c = 230 V$$

$$\alpha_u = \alpha_0 + \alpha_T = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$\beta = \pi; T_p = 2\pi/3$$

$$U_{d1} = -U_m (\cos \beta - \cos \alpha_u) \\ = -U_m (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{3}) = \\ = \frac{-U_m (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{3})}{2\pi/3} =$$

$$U_d = -\frac{U_m (-1 - \frac{1}{2})}{2\pi/3} = \frac{\frac{3}{2}U_m}{2\pi/3} = \frac{9U_m}{4\pi} = \frac{9 \cdot 230\sqrt{2}}{4\pi} = 232,4 V$$

$$I_d = \frac{U_d}{R_p} = \frac{232,4}{50} = 4,64 A$$

$$c) I_{Th_1} = I_{Th_2} = I_{Th_3} = \frac{I_d}{3} = \frac{4,64}{3} = 1,55 A$$

d) OTPOR PONOSAČA SE POVEĆA ZA 20%

$$R_{p1} = 1,2 R_p = 1,2 \cdot 50 = 60 \Omega ; \text{ NAPON JE OSMAO ISTI JER SE}$$

UGAO PALjenja tiristora nije promenio: $U_d = 232,4 V$

$$I_{d1} = \frac{U_d}{R_{p1}} = \frac{232,4}{60} = 3,87 A$$

$$P_{d1} = U_d \cdot I_{d1} = 232,4 \cdot 3,87 = 899,4 W \rightarrow \text{SNAGA POSLE PROMENE}$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = 232,4 \cdot 4,64 = 1078,3 W \rightarrow \text{SNAGA PRE PROMENE}$$

$$\Delta P_d = P_d - P_{d1} = 1078,3 - 899,4 = 178,9 W$$

e) Prinobna konutacija se dešava pri električnom ugлу


$$\alpha_0 = \frac{\pi}{6} ; \text{ VREDNOST NAPONA U TREĆEMU PRINOBNU KONUTACIJU}$$

Bilo kog tiristora je ista i može se odrediti za napon prve faze:

$$u_a(\omega t) = U_{ma} \sin \omega t ; \alpha_0 = \frac{\pi}{6}$$


$$u_a(\alpha_0) = U_{ma} \sin \alpha_0 = 230\sqrt{2} \underbrace{\sin \frac{\pi}{6}}_{\frac{1}{2}} = 230\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = 115\sqrt{2} V$$

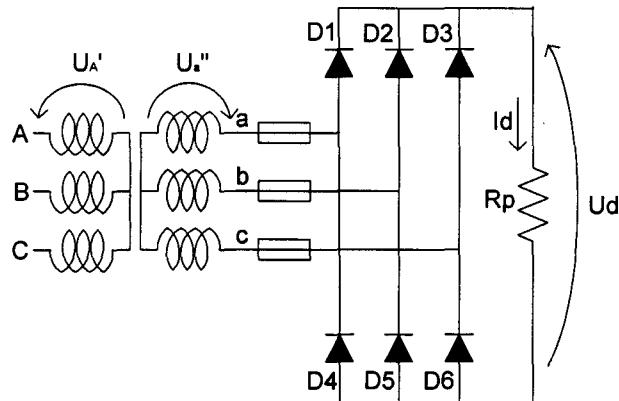6. Na slici je dat trofazni diodni ispravljač u mosnom spoju, ako je efektivna vrednost napona sekundara $U_s'' = 100V$, koliko iznosi srednja vrednost napona na potrošaču u slučaju pregorevanja osigurača u fazi b sekundara?



ODGOVOR:

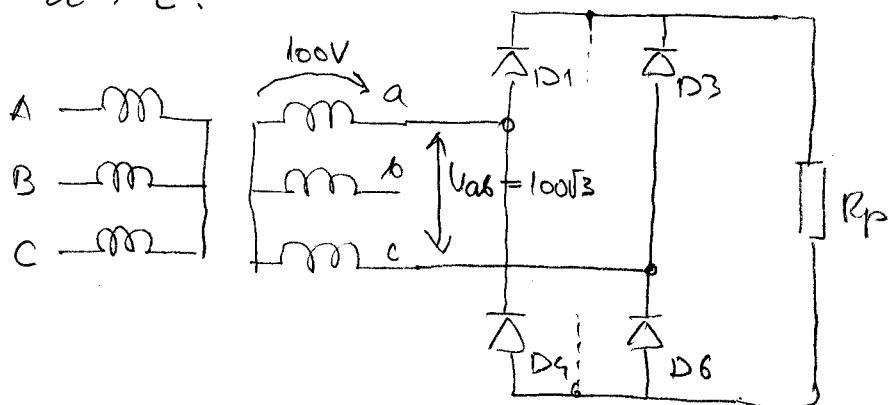AKO PREGORI OSIGURAČ U FAZI b TROFAZNI ISPRAVLJAČ KASTAVLJAJE DA 'RADI' KAO MONOFAZNI UGODECOLOM SPREJU PRI ČEMU PROVODE DIODE D1, D6 I D3, D4. ULAZNI NAPON OVAKVOG ISPRAVLJAČA JE SADA LINIJSKI NAPON IZNEDU FASA a i c.




$$U_{ab} = U_a \sqrt{3} = 100\sqrt{3} V$$

$$U_d = 0,9 U_{ab}$$

$$U_d = 0,9 \cdot 100\sqrt{3}$$

$$U_d = 155,7 V$$

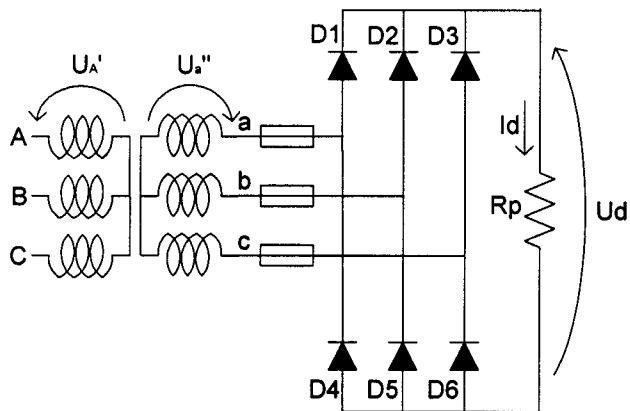
7. Na slici je dat trofazni diodni ispravljač u mosnom spoju, ako je efektivna vrednost napona sekundara $U'' = 100V$, koliko iznosi srednja vrednost napona na potrošaču u slučaju pregorevanja osigurača u fazi b i c sekundara?




Odgovor:

- Ako pregore osiguraci u fazama b i c ispravljač neće davati napon, odnosno $U_d = 0 V$, razmislite zašto?

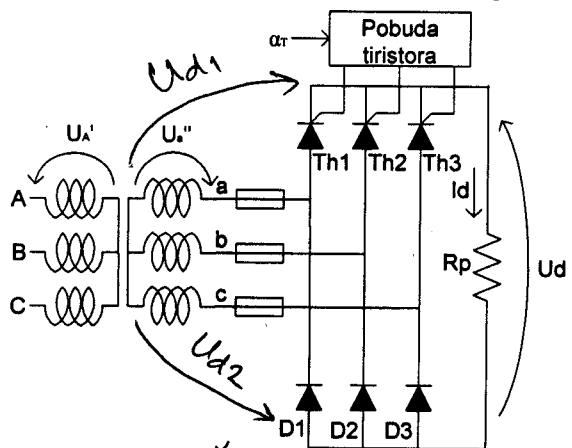8. Na slici je dat trofazni poluupravljeni ispravljač u mosnom spoju, ako je efektivna vrednost napona sekundara $U'' = 100V$, $\alpha_T = \pi/6$ koliko iznosi srednja vrednost napona na potrošaču? Nacrtati talasne oblike napona anodne i katodne grupe usmeračkih komponenti i napona na potrošaču.



OBGO VOR!

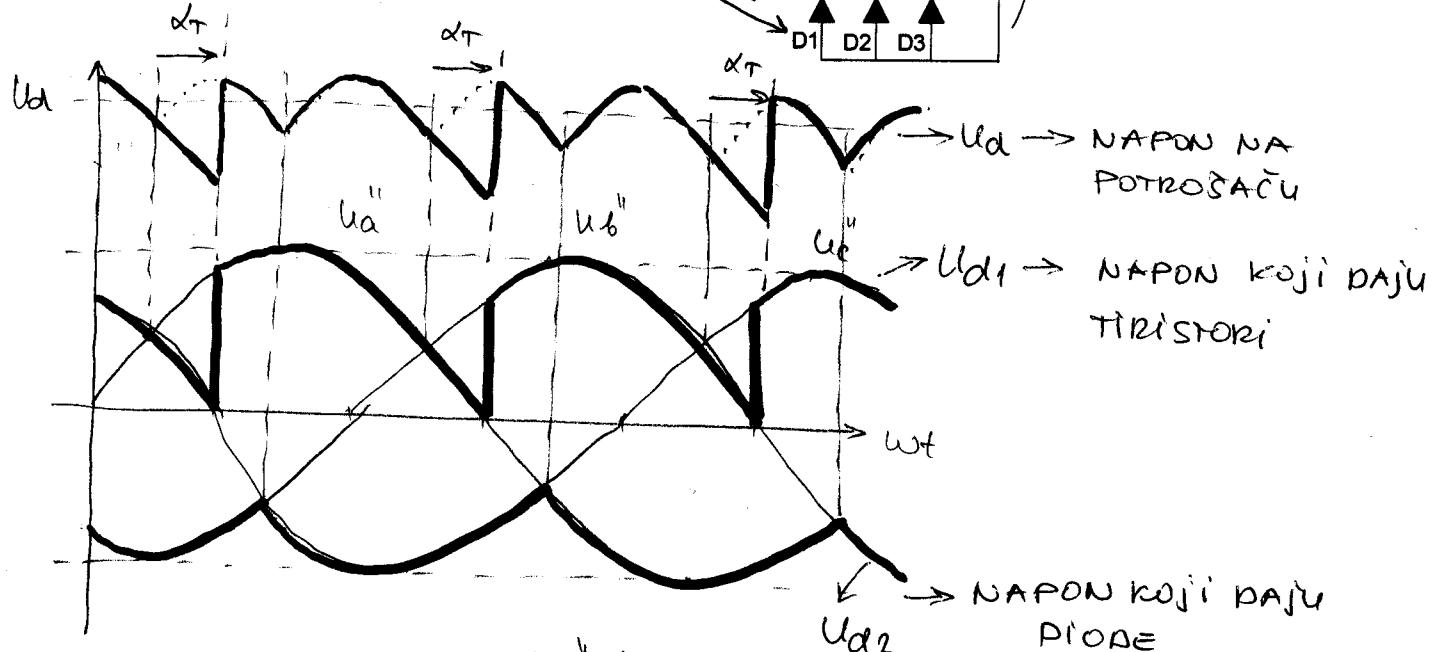

$$U_d = U_{d1} + U_{d2}; \quad U_{d1} = \frac{-U_{eff}(\cos\beta - \cos\alpha_u)}{T_p} \quad ; \quad U_{d2} = 1,17 U_{eff}$$



$$\alpha_u = \alpha_0 + \alpha_T = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$\beta = \pi; \quad T_p = 2\pi/3$$

$$U_{d1} = \frac{-U_{eff}(\omega_0\beta - \cos\alpha_u)}{T_p} + 1,17 U_{eff} = \frac{-100\sqrt{2}(\cos\pi - \cos\pi/3)}{2\pi/3} + 1,17 \cdot 100 =$$

$$U_d = \frac{100\sqrt{2} \cdot \frac{3}{2}}{2\pi} + 1,17 \cdot 100 = \frac{900\sqrt{2}}{4\pi} + 117 = 101,04 + 117 = \underline{\underline{218,04 \text{ V}}}$$

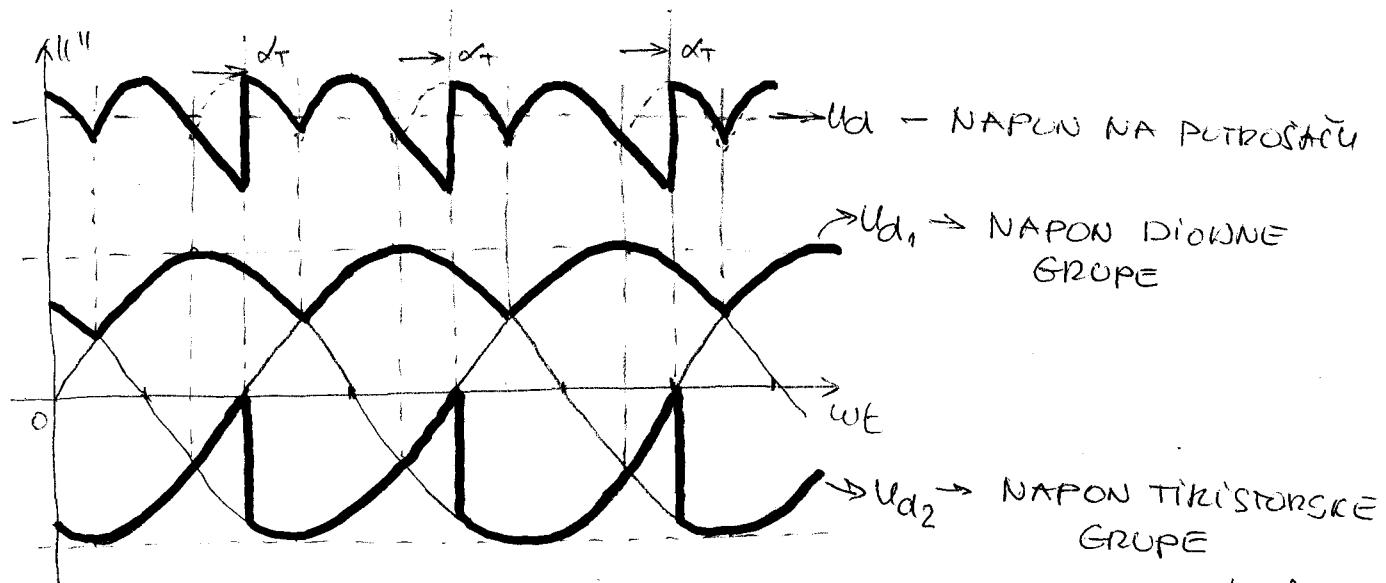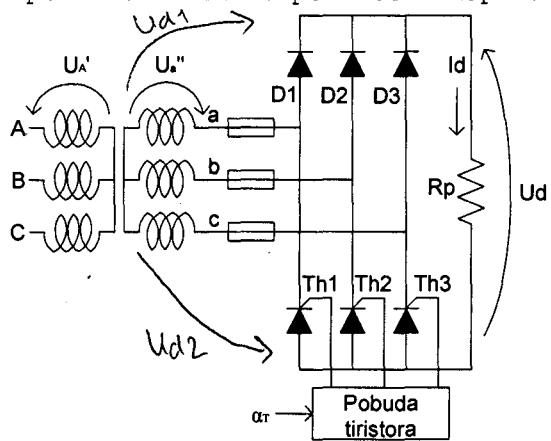9. Na slici je dat trofazni poluupravljhivi ispravljач u mosnom spoju, ako je efektivna vrednost napona sekundara $U'' = 100V$, $\alpha_T = \pi/6$ koliko iznosi srednja vrednost napona na potrošaču? Nacrtati talasne oblike napona anodne i katodne grupe usmeračkih komponenti i napona na potrošaču.



$$U_d = U_{d1} + U_{d2}; \quad U_{d1} = 1,17 U_{eff}; \quad U_{d2} = \frac{U_{eff} (\cos \beta - \cos \alpha_u)}{T_p}; \quad \alpha_u = \alpha_0 + \Delta \tau = \frac{\pi}{3}$$

$$\beta = 5^\circ; \quad T_p = \frac{2\pi}{3}$$

$$U_d = 1,17 U_{eff} + \left(- \frac{U_{eff} (\cos \beta - \cos \alpha_u)}{T_p} \right) = 1,17 \cdot 100 + \left(- \frac{100 \cdot 2 (\cos 5^\circ - \cos \frac{\pi}{3})}{2\pi/3} \right)$$

$$U_d = 117 + 101 = \underline{218 \text{ V}}$$

101